Quadro de Cargas

QDLF–V1

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	4				174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	T	127	1.52	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7			560.0	0.80	700.0	0.0	700.0	100%	R	127	5.51	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	4	7		2	2784.2		3171.3	1332.3	1839.0							
Aliment.	C=8.83m QT=2%						3171.3	1.00	3171.3	1332.3	1839.0	100%	TR	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2784.2 W) (3171.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.9A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V2

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	4				174.0	0.90	193.3	193.3	0.0		T	127	1.52	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			8			640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		R	127	6.30	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	4	8		2	2864.2		3271.3	1332.3	1939.0							
Aliment.	C=7.63m QT=2%						3271.3	1.00	3271.3	1332.3	1939.0	100%	TR	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2864.2 W) (3271.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.9A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V3

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	2	2				150.0	0.90	166.7	166.7	0.0		R	127	1.31	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				6			480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		3	2	2	6		2	2680.2		3044.7	1305.7	1739.0							
Aliment.	C=5.82m QT=2%							3044.7	1.00	3044.7	1305.7	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2680.2 W) (3044.7 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.7A S=15.1A

Quadro de Cargas

QDLF–V4

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			6			480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	6		2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0							
Aliment.	C=3.35m QT=2%						3031.3	1.00	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A

Quadro de Cargas

QDLF–V5

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		S	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			9			720.0	0.80	900.0	0.0	900.0		T	127	7.09	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	9		2	2908.2		3331.3	1292.3	2039.0							
Aliment.	C=9.32m QT=2%						3331.3	1.00	3331.3	1292.3	2039.0	100%	ST	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2908.2 W) (3331.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=17.4A

Quadro de Cargas

QDLF–V6

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		S	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7			560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		T	127	5.51	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	7		2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0							
Aliment.	C=12.6m QT=2%						3131.3	1.00	3131.3	1292.3	1839.0	100%	ST	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V7

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		T	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7			560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		R	127	5.51	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	7		2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0							
Aliment.	C=12.58m QT=2%						3131.3	1.00	3131.3	1292.3	1839.0	100%	TR	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V8

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		S	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			8			640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		R	127	6.30	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		TR	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	8		2	2828.2		3231.3	1292.3	1939.0							
Aliment.	C=18.4m QT=4%						3231.3	1.00	3231.3	1292.3	1939.0	100%	TR	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2828.2 W) (3231.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V9

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	1	2				126.0	0.90	140.0	140.0	0.0		R	127	1.10	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				8			640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		3	1	2	8		2	2816.2		3218.0	1279.0	1939.0							
Aliment.	C=21.73m QT=4%							3218.0	1.00	3218.0	1279.0	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2816.2 W) (3218.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.5A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V10

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	1	4				198.0	0.90	220.0	220.0	0.0		S	127	1.73	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				11			880.0	0.80	1100.0	0.0	1100.0		T	127	8.66	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado						1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		3	1	4	11		3	4153.3		4737.0	1928.5	2808.5							
Aliment.	C=21.57m QT=4%							4737.0	1.00	4737.0	1928.5	2808.5	100%	ST	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (4153.3 W) (4737.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=17.3A S=24.2A

Quadro de Cargas

QDLF–V11

Circ.	Descrição	Iluminação 24W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	15				360.0	0.90	400.0	400.0	0.0		R	127	3.15	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas		8			640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
6	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		15	8	4	5100.4		5756.0	2678.0	3078.0								
Aliment.	C=23.65m QT=4%						5756.0	1.00	5756.0	2678.0	3078.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (5100.4 W) (5756.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=23.9A S=27.0A

Quadro de Cargas

QDLF–V12

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3				138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		S	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			10			800.0	0.80	1000.0	0.0	1000.0		T	127	7.87	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	3	10		2	2988.2		3431.3	1292.3	2139.0							
Aliment.	C=20.76m QT=4%						3431.3	1.00	3431.3	1292.3	2139.0	100%	ST	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2988.2 W) (3431.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=18.2A

Quadro de Cargas

QDLF–V13

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	2				102.0	0.90	113.3	113.3	0.0		R	127	0.89	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7			560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		T	127	5.51	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	2	7	2	2712.2		3091.3	1252.3	1839.0								
Aliment.	C=17.84m QT=4%						3091.3	1.00	3091.3	1252.3	1839.0	100%	RT	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2712.2 W) (3091.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.2A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V14

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	8				222.0	0.90	246.7	246.7	0.0		R	127	1.94	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			6			480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	8	6	2	2752.2		3124.7	1385.7	1739.0								
Aliment.	C=18.2m QT=4%						3124.7	1.00	3124.7	1385.7	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2752.2 W) (3124.7 V.A)

Corrente nas Fases: R=12.3A S=15.1A

Quadro de Cargas

QDLF–V15

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	2	1				114.0	0.90	126.7	126.7	0.0		R	127	1.00	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				7			560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		T	127	5.51	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		3	2	1	7	2	2724.2		3104.7	1265.7	1839.0								
Aliment.	C=11.81m QT=4%						3104.7	1.00	3104.7	1265.7	1839.0	100%	RT	220	27.30	2P–32A	6		

Potência Demandada: 100% (2724.2 W) (3104.7 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.4A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V16

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	1	1				90.0	0.90	100.0	100.0	0.0		S	127	0.79	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				5			400.0	0.80	500.0	0.0	500.0		T	127	3.94	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		3	1	1	5	2	2540.2		2878.0	1239.0	1639.0								
Aliment.	C=12.24m QT=4%						2878.0	1.00	2878.0	1239.0	1639.0	100%	ST	220	27.30	2P–32A	6		

Potência Demandada: 100% (2540.2 W) (2878.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.1A S=14.3A

Quadro de Cargas

QDLF–V17

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	4				174.0	0.90	193.3	193.3	0.0		R	127	1.52	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			6			480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	4	6	3	3729.3		4210.3	1901.8	2308.5								
Aliment.	C=6.76m QT=4%						4210.3	1.00	4210.3	1901.8	2308.5	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (3729.3 W) (4210.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=17.1A S=20.3A

Quadro de Cargas

QDLF–V18

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 1139VA	Ar Cond. W	Pot. Pot.	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	4	1	3				172.0	0.90	191.1	191.1	0.0		R	127	1.50	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				6			480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		T	127	4.72	1P–10A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
6	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RT	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		4	1	3	6	4	4752.4		5347.1	2469.1	2878.0								
Aliment.	C=2.31m QT=2%						5347.1	1.00	5347.1	2469.1	2878.0	100%	RT	220	27.30	2P–32A	6		

Potência Demandada: 100% (4752.4 W) (5347.1 V.A)

Corrente nas Fases: R=22.2A S=25.4A

Quadro de Cargas

QDLF–V19

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Tomadas 6800W	Chuveiro 11.39VA	Ar Cond. 2480VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	4	5					220.0	0.90	244.4	244.4	0.0		S	127	1.92	1P–10A	2	---
2	Tomadas			2				160.0	0.80	200.0	0.0	200.0		T	127	1.57	1P–10A	0	---
3	Chuveiro				1			6800.0	1.00	6800.0	3400.0	3400.0		ST	220	30.91	2P–40A	0	---
4	Ar Condicionado					1		1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	0	---
5	Ar Condicionado					1		1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		ST	220	5.18	2P–10A	0	---
6	Ar Condicionado						1	2232.0	0.90	2480.0	1240.0	1240.0		ST	220	11.27	2P–16A	0	---
RES.	Circuito Reserva																		--
RES.	Circuito Reserva																		--
Total		4	5	2	1	2	1	11462.2		12002.4	6023.4	5979.0							
Aliment.	C=13.33m QT=2%