Quadro de Cargas

QDLF–V1

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0	100%	R	127	1.52	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0	100%	S	127	5.51	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5	100%	RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	4	7	2	2784.2		3171.3	1332.3	1839.0							
Aliment.	C=8.83m QT=2%					3171.3	1.00	3171.3	1332.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2784.2 W) (3171.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.9A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V2

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	4			174.0	0.90	193.3	193.3	0.0		R	127	1.52	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	4	8	2	2864.2		3271.3	1332.3	1939.0							
Aliment.	C=7.63m QT=2%					2864.2	0.88	3271.3	1332.3	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2864.2 W) (3271.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.9A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V3

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	2	2			150.0	0.90	166.7	166.7	0.0		R	127	1.31	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	2	2	6	2	2680.2		3044.7	1305.7	1739.0							
Aliment.	C=5.82m QT=2%						2680.2	0.88	3044.7	1305.7	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2680.2 W) (3044.7 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.7A S=15.1A

Quadro de Cargas

QDLF–V4

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3			138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			6		480.0	0.80	600.0	0.0	600.0		S	127	4.72	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	3	6	2	2668.2		3031.3	1292.3	1739.0							
Aliment.	C=3.35m QT=2%					2668.2	0.88	3031.3	1292.3	1739.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2668.2 W) (3031.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.1A

Quadro de Cargas

QDLF–V5

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3			138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			9		720.0	0.80	900.0	0.0	900.0		S	127	7.09	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	3	9	2	2908.2		3331.3	1292.3	2039.0							
Aliment.	C=9.32m QT=2%					2908.2	0.87	3331.3	1292.3	2039.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2908.2 W) (3331.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=17.4A

Quadro de Cargas

QDLF–V6

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3			138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		S	127	5.51	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	3	7	2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0							
Aliment.	C=12.6m QT=2%					2748.2	0.88	3131.3	1292.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V7

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3			138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			7		560.0	0.80	700.0	0.0	700.0		S	127	5.51	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	3	7	2	2748.2		3131.3	1292.3	1839.0							
Aliment.	C=12.58m QT=2%					2748.2	0.88	3131.3	1292.3	1839.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2748.2 W) (3131.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=15.9A

Quadro de Cargas

QDLF–V8

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	3			138.0	0.90	153.3	153.3	0.0		R	127	1.21	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas			8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado				1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																--
RES.	Circuito Reserva																--
Total		3	3	8	2	2828.2		3231.3	1292.3	1939.0							
Aliment.	C=18.4m QT=4%					2828.2	0.88	3231.3	1292.3	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2828.2 W) (3231.3 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.6A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V9

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	1	2			126.0	0.90	140.0	140.0	0.0		R	127	1.10	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	1	2	8	2	2816.2		3218.0	1279.0	1939.0							
Aliment.	C=21.73m QT=4%						2816.2	0.88	3218.0	1279.0	1939.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (2816.2 W) (3218.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=11.5A S=16.7A

Quadro de Cargas

QDLF–V10

Circ.	Descrição	Iluminação 10W	Iluminação 24W	Iluminação 36W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	3	1	4			198.0	0.90	220.0	220.0	0.0		R	127	1.73	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas				11		880.0	0.80	1100.0	0.0	1100.0		S	127	8.66	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado					1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva																	--
RES.	Circuito Reserva																	--
Total		3	1	4	11	3	4153.3		4737.0	1928.5	2808.5							
Aliment.	C=21.57m QT=4%						4153.3	0.88	4737.0	1928.5	2808.5	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (4153.3 W) (4737.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=17.3A S=24.2A

Quadro de Cargas

QDLF–V11

Circ.	Descrição	Iluminação 24W	Tomadas 100VA	Ar Cond. 1139VA	Pot. W	Fat. Pot.	Pot. V.A	Fase R	Fase S	Demanda (%)	Fases R S T	Tensão V	Corr. A	Prot. A	Cond. mm2	Q.T. (%)
1	Iluminação	15			360.0	0.90	400.0	400.0	0.0		R	127	3.15	1P–10A	2.5	--
2	Tomadas		8		640.0	0.80	800.0	0.0	800.0		S	127	6.30	1P–20A	2.5	--
3	Ar Condicionado			1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
4	Ar Condicionado			1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
5	Ar Condicionado			1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
6	Ar Condicionado			1	1025.1	0.90	1139.0	569.5	569.5		RS	220	5.18	2P–10A	2.5	--
RES.	Circuito Reserva														--	
RES.	Circuito Reserva														--	
Total		15	8	4	5100.4		5756.0	2678.0	3078.0							
Aliment.	C=23.65m QT=4%				5100.4	0.89	5756.0	2678.0	3078.0	100%	RS	220	27.30	2P–32A	6	

Potência Demandada: 100% (5100.4 W) (5756.0 V.A)

Corrente nas Fases: R=23.9A S=27.0A

Rev.	Data	Descrição	Projetista	Verificação	Desenhista	Aprovador
4	28/11/2022	REVISÃO DOS NOMES E SIMBOLOGIA DIAGRAMA UNIFILAR	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
3	07/11/2022	INCLUSÃO DIAGRAMA UNIFILARES E MULTIFILAR / LISTA DE MAT.	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
2	16/10/2022	REVISÃO CONFORME RELATORIO JP ENGENHARIA 03/10/22	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
1	20/09/2022	REVISÃO CONFORME RELATORIO JP ENGENHARIA 30/08/22	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	
0	17/08/2022	EMISSÃO INICIAL	JFV PROJETOS	JUAREZ P. SOUZA	VINICIUS SOUZA	-

PROJETISTA

CÂMARA MUNICIPAL VR
Av. Lucas Evangelistas de Oliveira Franco, nº 5
Jd. Paraíba - Volta Redonda / RJ
CEP: 21.215-63

JFV CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS WWW.JFVPROJETOSELETRICOS.COM

CREA
CREA/RJ–1978100659
RESPONSÁVEL
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA
PROJETISTA
VINICIUS FERREIRA SOUZA
DESENHISTA
VINICIUS FERREIRA SOUZA

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO
PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICA
QUADRO DE CARGAS

CÓDIGO
CMVR-ELE0000-R4

REVISÃO
04

PRANCHA
05/13

EMISSÃO INICIAL
20/09/2022

DATA DA REVISÃO
28/11/2022

ESCALA
–

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
JUAREZ PEREIRA DE SOUZA

COR	PENA	COR
1	0.13	
2	0.20	
3	0.30	
4	0.25	7
5	0.50	
6	0.50	
7	0.20	
8	0.10	
9	0.10	
250	0.13	
251	0.10	

A1